



UFRR

**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR Qualcomm-LI

ALUNOS:

IAN SANTOS NASCIMENTO - 2021000650

LUCAS ANDERSON LADISLAU AGUIAR - 2020005652

**Dezembro de 2022
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR Qualcomm-LI

**Dezembro de 2022
Boa Vista/Roraima**

Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador de 8 bits, em arquitetura MIPS e RISC(Reduced Instruction Set Computer), denominado Qualcom-LI. O desenvolvimento do processador foi por meio da ferramenta Intel Quartus Prime Lite, para utilização dessa ferramenta foi necessária a programação de cada componente na linguagem VHDL(VeryHigh-Speed Integrated Circuit Hardware Description Language), os testes do processador foram realizadas por meio de WaveForms, permitindo a visibilidade das entradas e das saídas, e conhecimento de Assembly MIPS para serem gerados os testes corretamente.

Palavras-chave: MIPS. RISC. Quartus Prime Lite. VHDL.

Conteúdo

1 Especificação	7
1.1 Plataforma de desenvolvimento	7
1.2 Conjunto de instruções	8
1.3 Descrição do Hardware	10
1.3.1 ALU ou ULA	10
1.3.2 Banco de Registradores	11
1.3.3 Unidade de Controle	12
1.3.4 Memória de dados	14
1.3.5 Memória de Instruções	14
1.3.6 Somador	15
1.3.7 And	16
1.3.8 Mux_2x1	17
1.3.9 PC	17
1.3.10 Extensor 2x8	17
1.3.11 Contador Síncrono	18
1.3.12 Extensor 4x8	18
1.4 Datapath	19
1.5 RTL_VIEWER	20
2 Simulações e Testes	21
2.1 Teste de Fatorial	21
3 Considerações finais	22

Lista de Figuras

FIGURA 1 - Especificações do Projeto	7
FIGURA 2 - Especificações de compilação do processador	7
FIGURA 3 - Unidade Lógica Aritmética	11
FIGURA 4 -BANCO DE REGISTRADORES	12
FIGURA 5 - UNIDADE DE CONTROLE	12
FIGURA 6 - MEMORIA DE DADOS	14
FIGURA 7 - MEMORIA ROM	15
FIGURA 8 - SOMADOR	15
FIGURA 9 - AND	16
FIGURA 10 - MULTIPLEXADOR	17
FIGURA 11 - PC	17
FIGURA 12 - EXTENSOR 2x8	18
FIGURA 13 - CONTADOR SÍNCRONO	18
FIGURA 14 - EXTENSOR 4x8	19
FIGURA 15 - DIAGRAMA DO DATAPATH	19
FIGURA 16 - RTL VIEWER QUALCOM-LI	20
FIGURA 17 - RESULTADO NA WAVEFORM.	21

Lista de Tabelas

TABELA 1 – FORMATAÇÃO DE INSTRUÇÕES DO TIPO R	8
TABELA 2 - FORMATAÇÃO DE INSTRUÇÕES DO TIPO J.	8
TABELA 3 - FORMATAÇÃO DE INSTRUÇÕES DO TIPO I.	9
TABELA 4 - TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR QUALCOM-LI.	9
TABELA 5 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.	13
TABELA 6 - CÓDIGO FATORIAL PARA O PROCESSADOR	21

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador Qualcom-LI, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador. A divisão dos tópicos é feita para um melhor detalhamento do processador e seus componentes.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador Qualcom-LI foi utilizado a IDE: **Intel Quartus Prime Lite**, versão 20.1

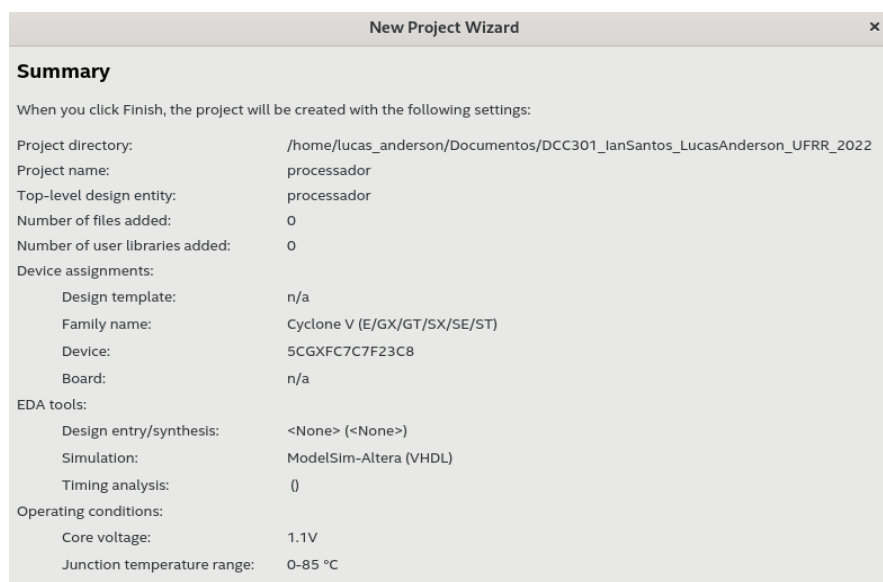


Figura 1 - Especificações do Projeto

Flow Status	Successful - Tue Dec 13 03:17:46 2022
Quartus Prime Version	20.1.0 Build 711 06/05/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	processador
Top-level Entity Name	Qualcom_LI
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	40
Total pins	69
Total virtual pins	0
Total block memory bits	32
Total DSP Blocks	1
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0

Figura 2 - Especificações da compilação Processador

1.2 Conjunto de instruções

O processador Qualcom-LI possui quatro(4) registradores: \$S0(00), \$S1(01), \$S2(10) e \$S3(11). Assim como três(3) formatos de instruções de 8 bits cada, instruções do **tipo J, R e I**, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo de Instruções:

- **Formato do tipo R:** Este formato aborda instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código:

Tipo Instrução	Reg 1	Reg 2
----------------	-------	-------

Tabela 1 - Formatação de Instruções do Tipo R.

Formato para escrita em código binário:

OPCODE	REG 1	REG 2
4 bits	2 bits	2 bits
7 - 4	3 - 2	1 - 0

Tabela 1 - Formatação binária do Tipo R.

- **Formato do tipo J:** Este formato aborda instruções de salto em sua maioria.

Formato para escrita de código:

Tipo Instrução	Endereço
----------------	----------

Tabela 2 - Formatação de Instruções do Tipo J.

Formato para escrita em código binário:

OPCODE	ENDEREÇO
4 bits	4 bits
7 - 4	3-0

Tabela 2 - Formatação binária do Tipo J.

- **Formato do tipo I:** Este formato aborda instruções que manipulam ou usam valores imediatos, como addi, subi...

Formato para escrita de código:

Tipo Instrução	Reg 1	Reg 2
----------------	-------	-------

Tabela 3 - Formatação de Instruções do Tipo I.

Formato para escrita em código binário:

OPCODE	REG 1	REG 2
4 bits	2 bits	2 bits
7 - 4	3 - 2	1 - 0

Tabela 3 - Formatação binária do Tipo I.

Visão geral das instruções do Processador Qualcomm-LI:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total $(Bit(0e1))^4 \cdot 2^4 = 16$ de 16 **Opcodes (0-15)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 4 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador Qualcomm-LI.

Nome	Formato	Instrução	Opcode
add	Tipo R	Soma	0000
addi	Tipo I	Soma com imediato	0001
sub	Tipo R	Subtração	0010
subi	Tipo I	Subtração imediato	0011
mult	Tipo R	Multiplicação	0100
lw	Tipo I	load word	0101
sw	Tipo I	save word	0110
move	Tipo R	move	0111
li	Tipo I	load imediato	1000

beq	Tipo J	Desvio condicional	1001
beq	Tipo J	Desvio condicional	1010
if_op	Tipo J	Condição para desvio	1011
J	Tipo J	Jump	1100

1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Qualcom-LI, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

1.3.1 ALU ou ULA

A ULA (Unidade Lógica Aritmética) é um componente fundamental para a lógica de processamento, onde sua função é definir qual processo será realizado e as operações executadas. A ULA tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, divisão (considerando apenas resultados inteiros) e multiplicação. Adicionalmente a ALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente ULA recebe como entrada três valores: entrada1 e entrada2 – dado de 8bits para operação e OP – identificador da operação que será realizada de 4bits. A ULA também possui três saídas: zero – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); overflow – identificador de overflow caso a operação exceda os 8bits; e result – saída com o resultado das operações aritméticas.

São duas entradas de 8 bits, uma entrada de 4 bits que representa a operação que será ativada. E uma saída que representa o resultado da operação.

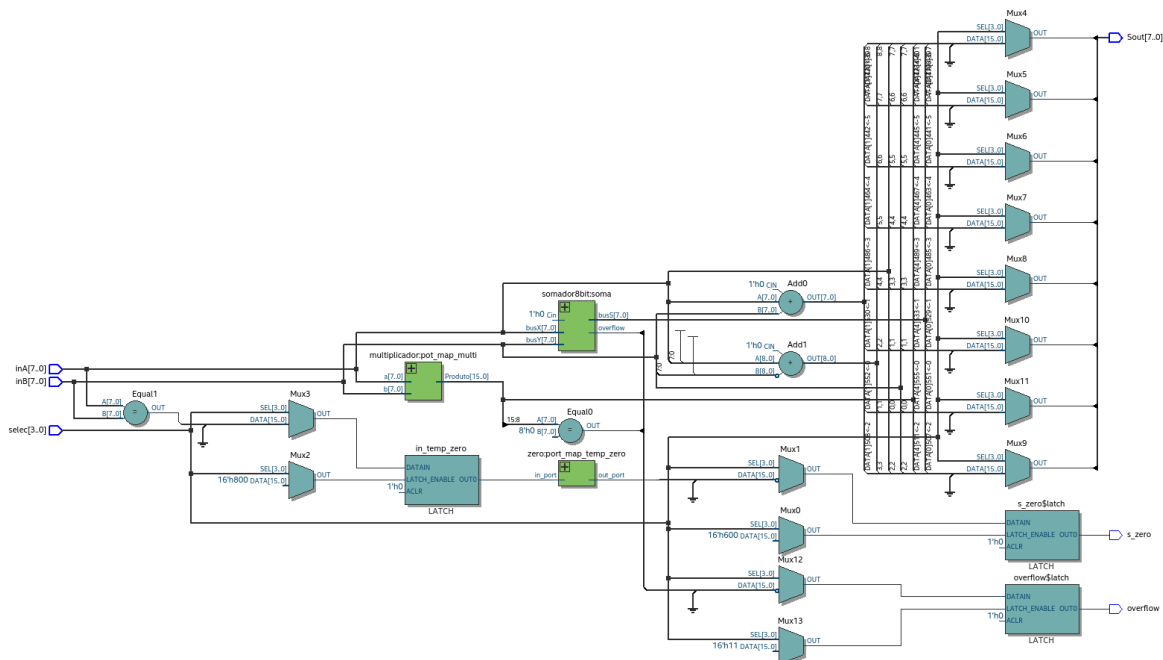


Figura 3 - Unidade de Lógica Aritmética(ULA)

1.3.2 Banco de Registradores

Banco de registradores é um componente que como o próprio nome sugere é formado por um conjunto de registradores que são acessados de forma organizada, os quais podem ser lidos e escritos nessa unidade.

No banco de registradores teremos 5 pinos entradas(1 para o clock, 1 para o dado que esta sendo inserido - escreveDado, 1 para saber se o dado deve ser escrito - escreveReg e 2 para o endereço do registrador) e 2 pinos de saída 1 que irá diretamente para a ULA e outro que será tratado posteriormente com um multiplexador para selecionar se ele será escolhido ou não.

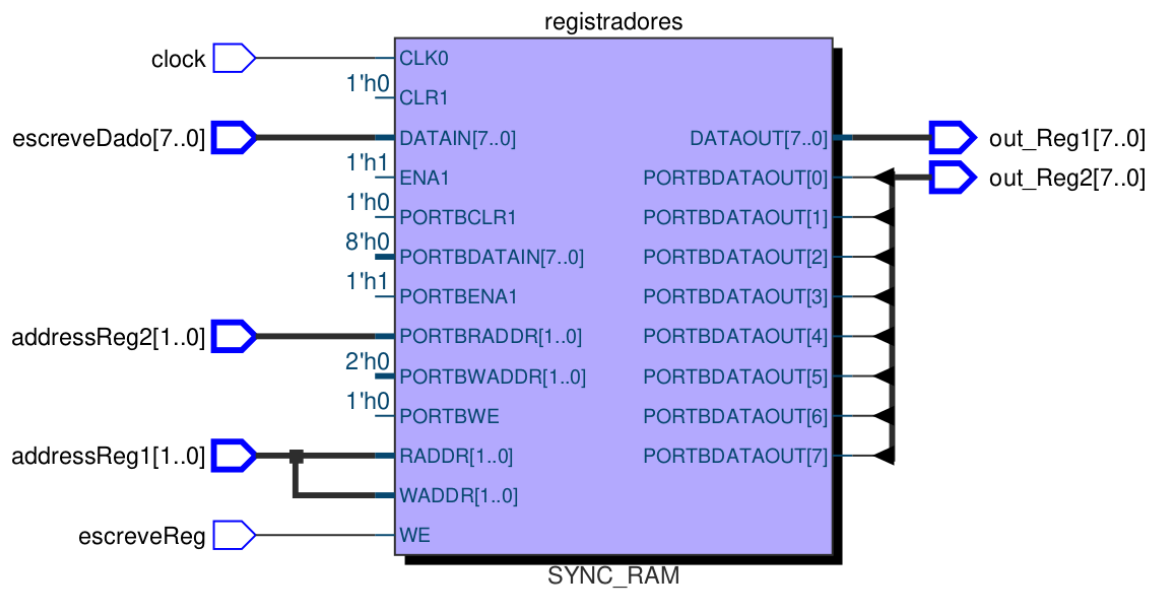


Figura 4 - Banco de Registradores

1.3.3 Unidade de Controle

A unidade de controle é o componente encarregado de alimentar o circuito com as flags das operações que serão executadas de acordo com o opcode inserido nela, controlando assim os sinais da CPU para o seu correto funcionamento.

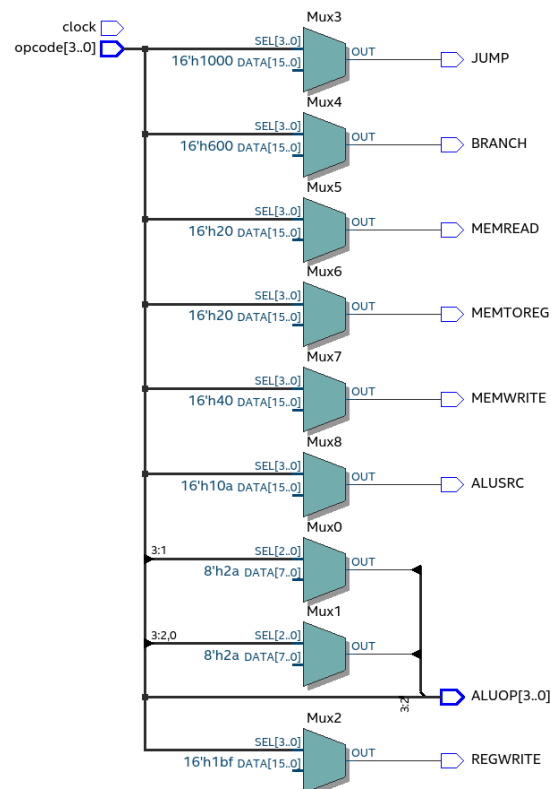


Figura 5 - Unidade de Controle

Essa alimentação é feito através das flags de saída abaixo:

- **Aluop**: 4 bits. (operação da ula)
- **RegWrite**: 1 bit (escrita do registrador)
- **Jump**: 1 bit (pulo incondicional)
- **Branch**: 1 bit (Desvio e comparação)
- **MemRead**: 1 bit (Leitura na memória)
- **MemToReg**: 1 bit (Memoria para registrador)
- **MemWrite**: 1 bit (escrita na memória)
- **AluSrc**: 1 bit (seletor para o multiplexador)

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Tabela 5 - Detalhes das flags de controle do processador.

Comando	Aluop	RegWrite	Jump	Branch	MemRead	MemToReg	MemWrite	AlucSrc
add	0000	1	0	0	0	0	0	0
addi	0001	1	0	0	0	0	0	1
sub	0010	1	0	0	0	0	0	0
subi	0011	1	0	0	0	0	0	1
mult	0100	1	0	0	0	0	0	0
lw	0101	1	0	0	1	1	0	0
sw	0110	0	0	0	0	0	1	0
move	0111	1	0	0	0	0	0	0
li	1000	1	0	0	0	0	0	1
beq	1001	0	0	1	0	0	0	0
beq	1010	0	0	1	0	0	0	0
if_op	1011	0	0	0	0	0	0	0
J	1100	0	1	0	0	0	0	0

1.3.4 Memória de dados

Um espaço disponível para armazenamento de valores temporários, facilitando e agilizando o acesso para o processador, conhecida nos processadores como memória de dados.

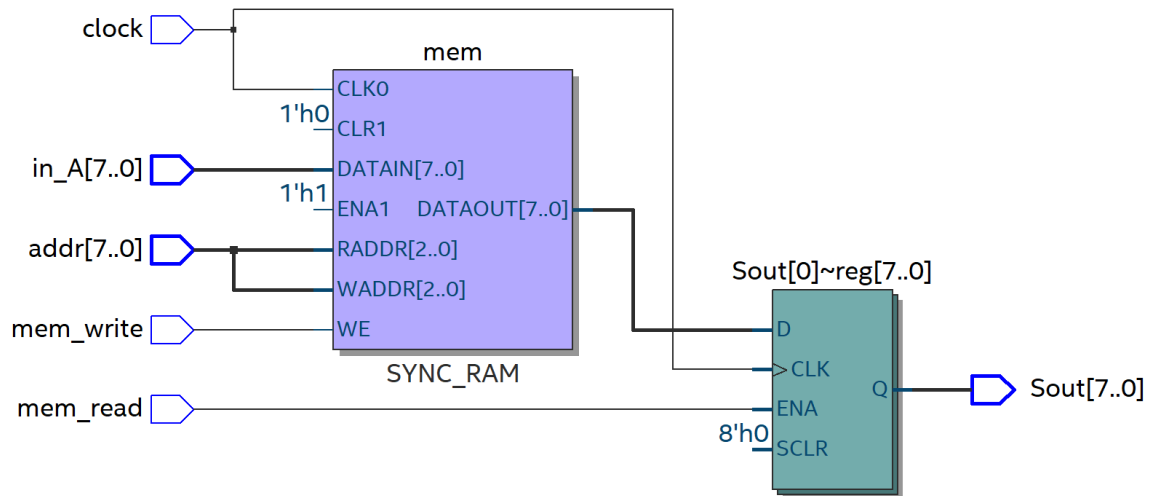


Figura 6 - Memória de Dados

1.3.5 Memória de Instruções

A memória rom é basicamente uma memória de leitura de dados que estão armazenados, na situação de componente do CI é nela que vão estar as instruções do processador, conhecida como memória instrução do datapath de um MIPS.

Na memória rom temos como pinos entrada de dados(o valor do endereço na memória) com um vetor de 8 bits, junto com o clock e a saída da instrução, também um vetor de 8 bits, que será executada.

 


Figura 7 - Memória ROM

1.3.6 Somador

O somador de 1 bit é basicamente um componente que irá somar dois bits diferentes e resultará numa saída e num “vai um”, ou carryout.

 


Figura 8- Célula do somador

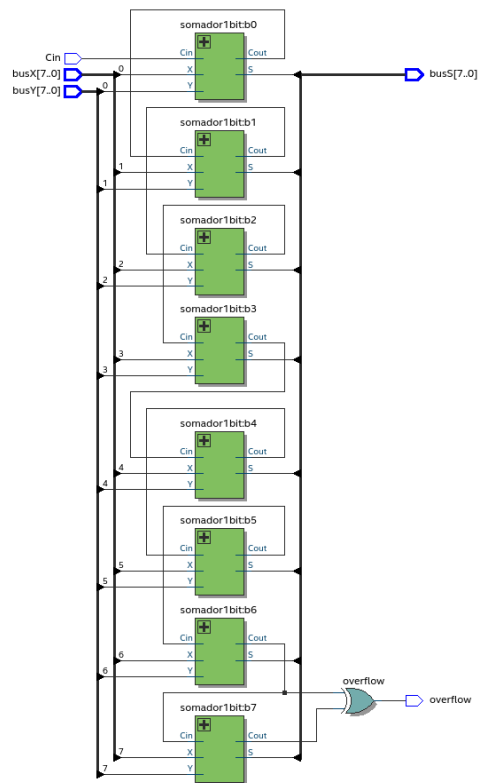


Figura 8 - Célula do somador

Circuito somador de 8 bits, utilizando a célula do somador de 1 bit, essa resulta num valor também de 8 bits e uma saída de overflow que indica se houve transbordamento da memória.

1.3.7 And

A porta AND é uma porta onde dois bits entram e a saída será “1” apenas quando ois dois bits de entrada estiverem com o valor “1”

 


Figura 9- AND

1.3.8 Mux_2x1

Um multiplexador é basicamente um switch em que existem entradas de valores que serão escolhidas e uma entrada que irá definir qual valor será escolhido.

 


Figura 10 - Multiplexador

1.3.9 PC

Esse componente contém o endereço da instrução a ser executada, ele envia a informação para a memória de instrução que lê o endereço da instrução que se deseja e a retorna para o restante do circuito.

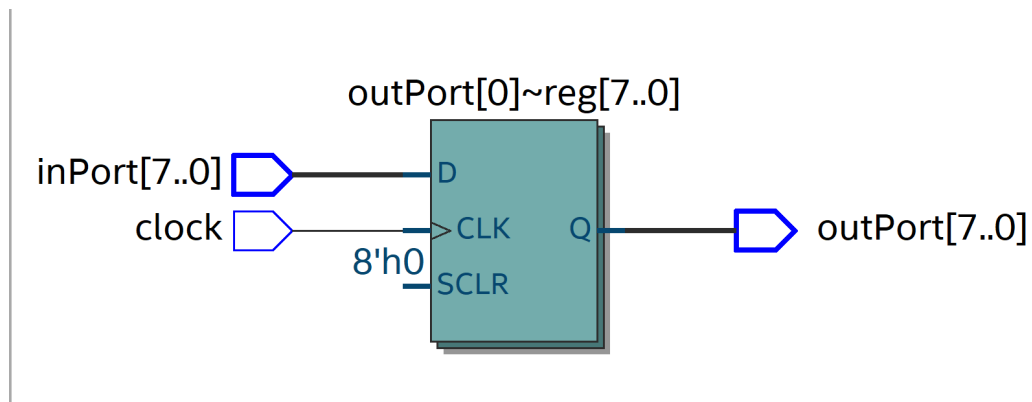


Figura 11 - PC

1.3.10 Extensor 2x8

Um extensor de sinal faz com que uma entrada de bits fique com uma largura maior que a anterior.

De acordo com a definição do extensor de sinal temos um pino de entrada, com um vetor de bits, e um pino de saída, com 8 bits. A extensão dos bits é feita com o acréscimo de bits menos significativos no vetor.

 


Figura 12 - Extensor 2x8

1.3.11 Contador Síncrono

Contador síncrono é um circuito digital formado por flip-flops em paralelos, tal que todas as entradas clocks estejam conectados na mesma fonte de clock

 


Figura 13 - Contador Síncrono

1.3.12 Extensor 4x8

De acordo com a definição do extensor de sinal temos um pino de entrada, com um vetor de 4 bits, e um pino de saída, com 8 bits. A extensão dos bits é feita com o acréscimo de bits menos significativos no vetor.

 


Figura 14- Extensor 4x8

1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e adicionando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções, essas interações através dos circuitos é que permite a correta comunicação dos componentes.

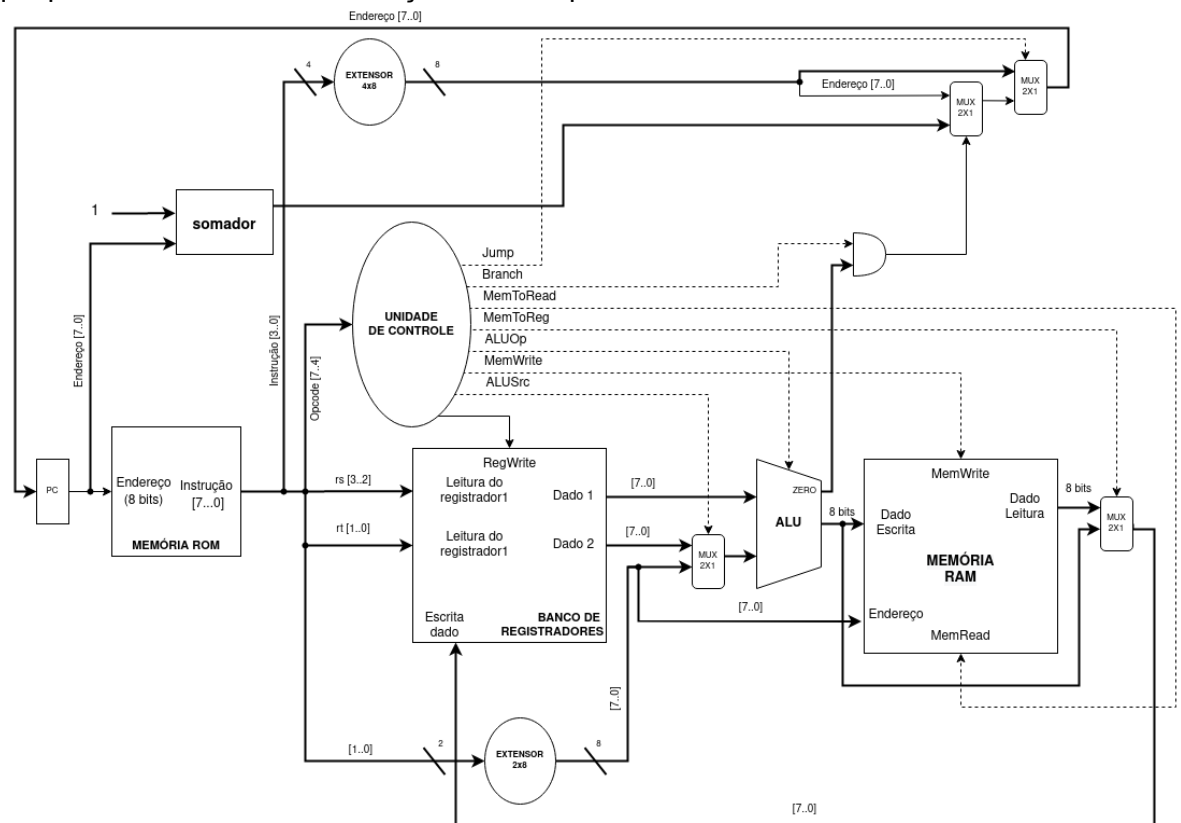


Figura 15- Diagrama do datapath

1.5 RTL_VIEWER

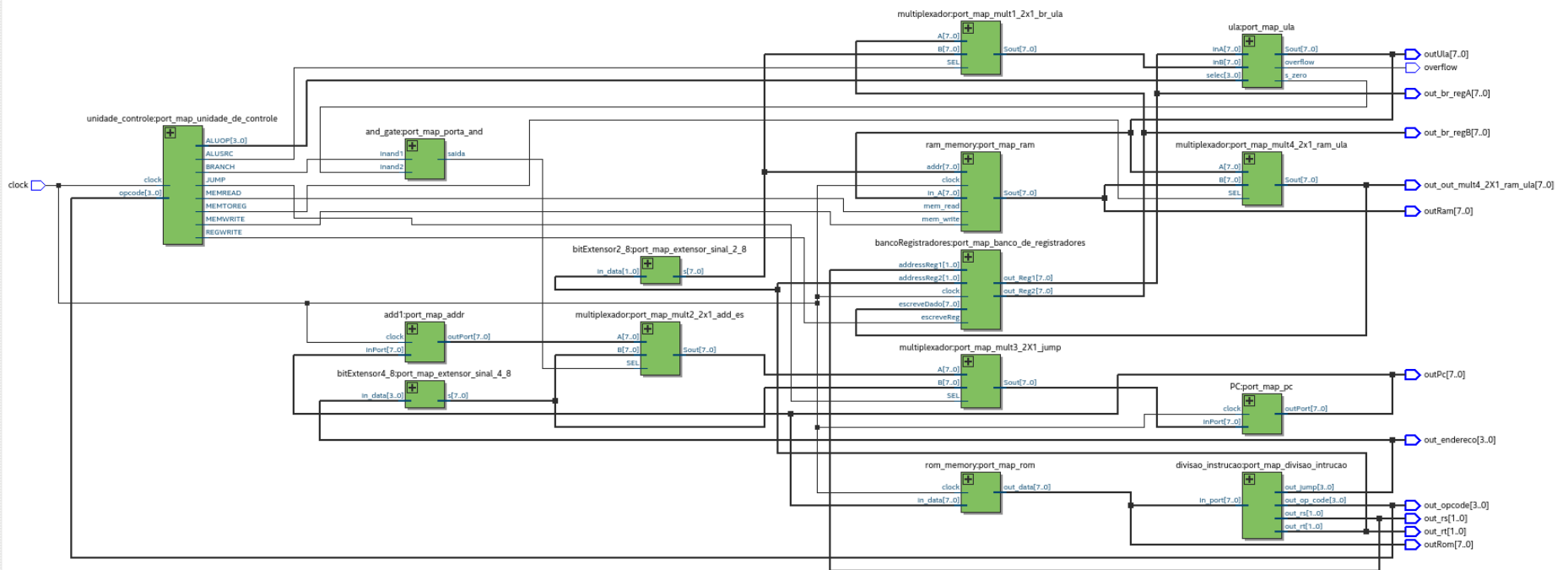


Figura 16- RTL viewer Qualcom-LI

Imagem do RTL_VIEWER de todos os componentes do processador integrador, onde fazemos uma conexão em cada unidade para ver o que se passa naquele componente a cada ciclo de clock.

fatorial de 6 temos um overflow da memória, como podemos no penúltimo pino de saída gerando -48 como resultado, ou seja, a memória estourou, pois o fatorial de 6 gera um número binário que não é suportado em 8 bits, a flag de overflow então apresenta uma borda alta para indicar o overflow.

3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de Qualcom-LI....